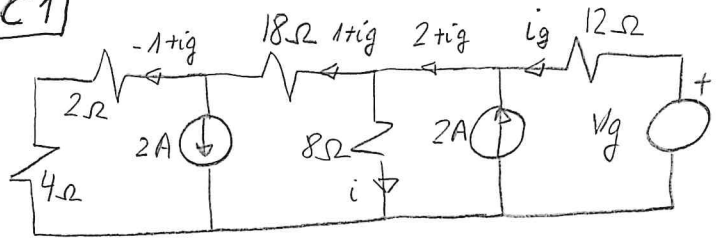



C1




$$6(-1+ig) + 18(1+ig) = 8 \cdot 1 \Rightarrow ig = -1/6 A$$

$$Vg = 12ig + 8 \Rightarrow \boxed{Vg = 6V}$$

C2

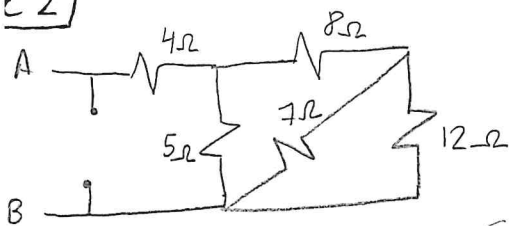
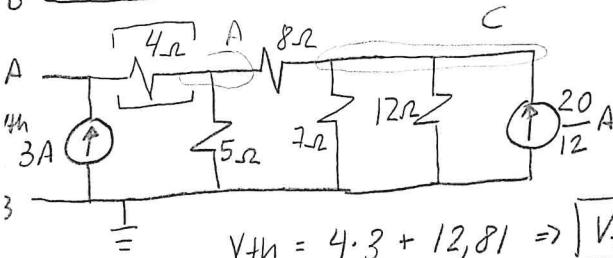
$$R_{th} = 4 + 5 // (8 + 7 // 12) \Rightarrow \boxed{R_{th} = 7,56 \Omega}$$




$$\begin{pmatrix} 1/5 + 1/8 & -1/8 \\ -1/8 & 1/8 + 1/7 + 1/12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ V_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 20/12 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} V_A \\ V_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12,81 \\ 9,305 \end{pmatrix}$$

$$V_{th} = 4 \cdot 3 + 12,81 \Rightarrow \boxed{V_{th} = 24,81V}$$

C3



$$\omega = 100 \text{ rad/s}$$

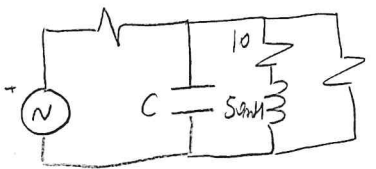

$$Y = \frac{1}{10 + 100 \cdot 50 \cdot 10^{-3}j} = 0,08 - 0,04j$$


$$Y_C = \omega Cj = 0,04j \Rightarrow \boxed{C = 400 \mu F}$$

C4

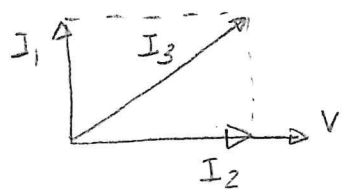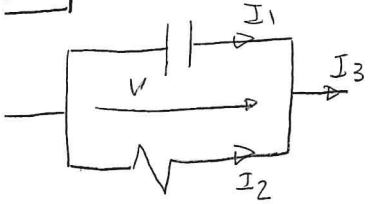

$$\boxed{|I_3|} = \sqrt{|I_1|^2 + |I_2|^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = \boxed{7,07A}$$

C5

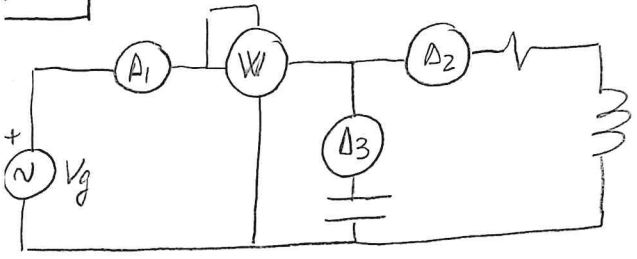


$$v_g(t) = 200 \cos(200t + 10^\circ)$$

$$W = \frac{200}{\sqrt{2}} \cdot 10 \cdot \cos(Vg, I_1) \Rightarrow Vg, I_1 = \pm 45^\circ$$


Como genera reactiva, I_1 retrasa a Vg 45°

$$20^2 = 10^2 + |I_3|^2 - 2 \cdot 10 \cdot |I_3| \cdot \cos 135^\circ \Rightarrow$$

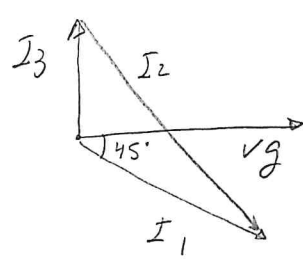

$$\Rightarrow \boxed{|I_3|} = 11,63A$$


C9

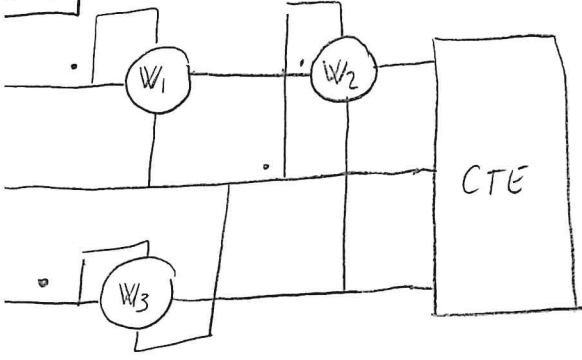

$$\left. \begin{aligned} Q &= \sqrt{3} \cdot W_2 \\ Q &= \sqrt{3} (W_3 - W_1) \end{aligned} \right\} W_2 = W_3 - W_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow W_3 = W_1 + W_2 \Rightarrow \boxed{W_3 = 1500W}$$

C6 $V_g(t) = 50 \cos(1000t - 15^\circ)$

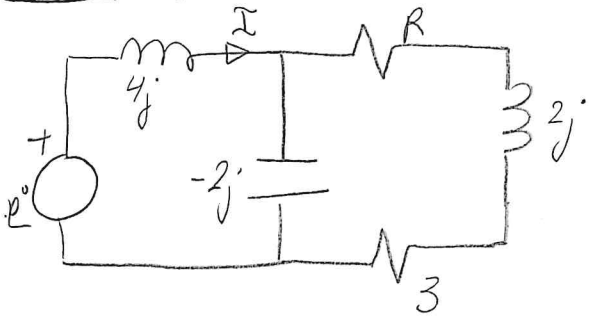


$$Z_{th} = (4j) \parallel (-2j) + 3 + 2j = 3 - 2j$$

$$R^{max} = |Z_{th}| = 3.6 \Omega$$

$$I = \frac{50/\sqrt{2}}{4j + (6.6 + 2j) \parallel (-2j)} = 4.9063 - 16.19j = 16.917 \angle -73.14^\circ$$

$$Q_g = \frac{50}{\sqrt{2}} \cdot 16.917 \cdot \sin(0 + 73.14) \Rightarrow Q_g = 572.39 \text{ VAR}$$

C7

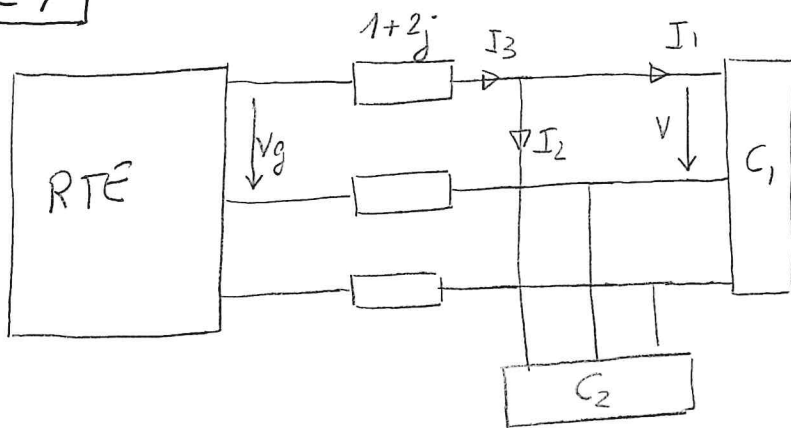


$$P_1 = 8000 \text{ W} \quad Q_1 = 6000 \text{ VAR (cap)}$$

$$|V| = 220 \text{ V} \quad \phi_1 = \arctan \frac{Q_1}{P_1} = -36.86^\circ$$

$$P_1 = \sqrt{3} \cdot |V| \cdot |I_1| \cdot \cos \phi_1 \Rightarrow |I_1| = 26.24 \text{ A}$$

$$I_1 = 26.24 \angle 36.86^\circ$$

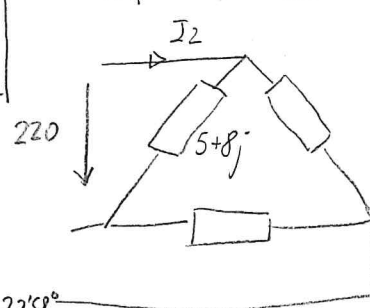

$$|I_2| = \sqrt{3} \cdot \frac{220}{\sqrt{5^2 + 8^2}} \Rightarrow |I_2| = 40.39 \text{ A}$$


$$I_2 = 40.39 \angle -58^\circ$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = 26.24 \angle 36.86^\circ + 40.39 \angle -58^\circ = 46.26 \angle -23.58^\circ$$

$$|I_3| = 46.26 \text{ A} \quad V_g^F = (1+2j) 46.26 \angle -23.58^\circ + \frac{220}{\sqrt{3}} = 216.806 \angle 17.8^\circ$$

$$|V_g| = 375.5 \text{ V}$$

C8

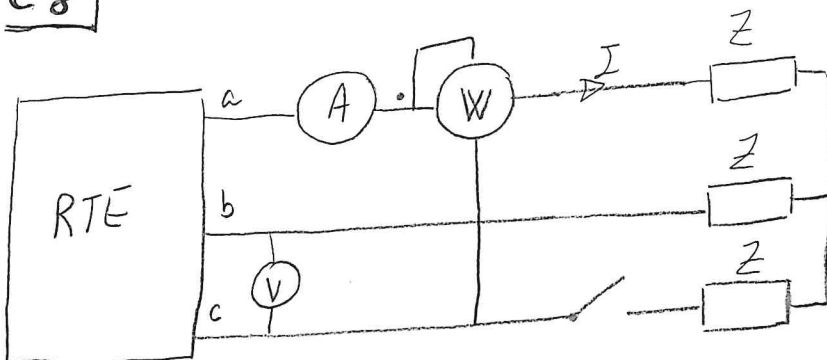

$$|Z| = \frac{V/\sqrt{3}}{A} = 3.464 \Omega$$

$$W = |V_{ac}| \cdot |I_a| \cdot \cos(\angle V_{ac}, \angle I_a) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \angle V_{ac}, \angle I_a = \pm 52.169^\circ$$

$$\phi_2 = 52.169 - 30 = 22.16^\circ \text{ (cap)}$$

Cuando el interruptor se abre

$$I = \frac{V_{ab}}{2Z} = \frac{150 \angle 30^\circ}{2 \cdot 3.464 \angle 22.16^\circ} = 21.65 \angle 52.169^\circ$$

$$A = 21.65 \text{ A}$$

$$W = |V_{ac}| \cdot |I| \cdot \cos(\angle V_{ac}, \angle I) = 150 \cdot 21.65 \cdot \cos(-30^\circ - 52.169^\circ) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow W = 442.47 \text{ W}$$

