
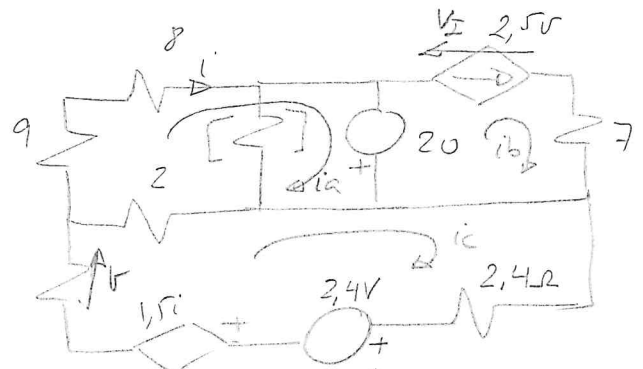


• EJERCICIO 1.

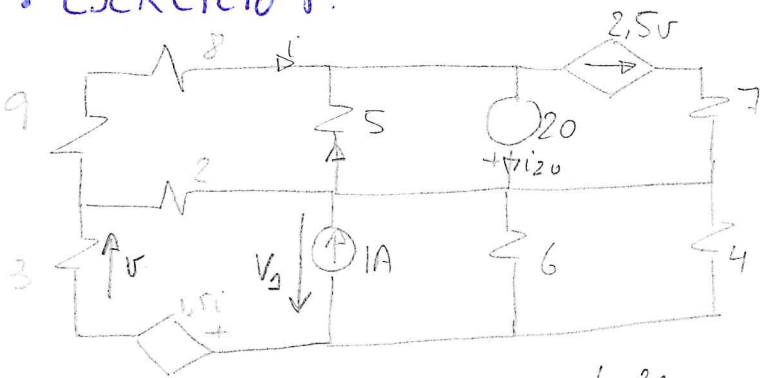

$$\begin{pmatrix} 19 & 0 & -2 \\ 0 & 7 & 0 \\ -2 & 0 & 7.4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ V_I - 20 \\ -1.5i - 2.4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} i_a = 1.026 \text{ A} \\ i_b = -1.913 \text{ A} \\ i_c = -0.255 \text{ A} \\ V_I = 6.612 \text{ V} \\ i = 1.026 \text{ A} \\ V = -0.765 \text{ V} \end{cases}$$

$$i = i_a$$

$$i_b = 2.5V$$

$$V = 3i_c$$

$$i + \frac{20}{5} = i_{20} + 2.5V \Rightarrow i_{20} = 6.938 \text{ A}$$


$$V_1 = 2(i_a - i_c) - V - 1.5i \Rightarrow V_1 = 1.788 \text{ V}$$

$$P_{1.5\Omega} = -1.5i \cdot i_c = 0.3924 \text{ W (gen)}$$

$$P_{2.5V} = 2.5V \cdot V_I = -12.645 \text{ W} \rightarrow 12.645 \text{ W (con)}$$

$$P_{20V} = 20 \cdot 6.938 = 138.77 \text{ W (gen)}$$
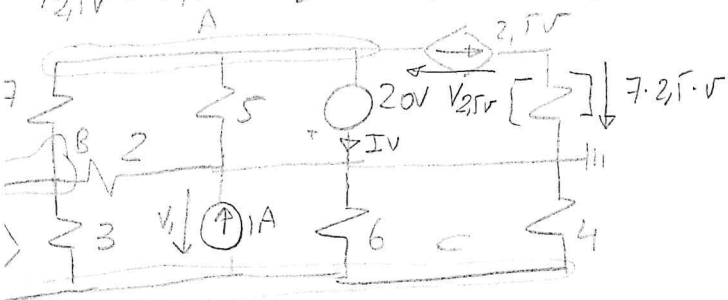
$$P_{1A} = 1 \cdot 1.788 = 1.788 \text{ W (gen)}$$



$$\begin{pmatrix} 1/5 + 1/7 & -1/7 & 0 \\ -1/7 & 1/2 + 1/3 + 1/7 & -1/3 \\ 0 & -1/3 & 1/3 + 1/4 + 1/6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2.5V - I_r \\ -1.5i/3 \\ 1.5i/3 - 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} V_A = -20 \text{ V} \\ V_B = -2.562 \text{ V} \\ V_C = -1.788 \text{ V} \\ V = -0.765 \text{ V} \\ i = 1.026 \text{ A} \\ I_V = 6.938 \text{ A} \end{cases}$$

$$0 - V_A = 20$$

$$V_C - V_B = 1.5i + V$$

$$i = (V_B - V_A) / 17$$


$$20V = 20 \cdot I_V = 138.76 \text{ W (gen)}$$

$$P_A = 1 \cdot V_1 = 1 \cdot (0 - V_C) = 1.788 \text{ W (gen)}$$


$$P_{1.5\Omega} = 1.5i \cdot \frac{-V}{3} = 0.3924 \text{ W (gen)}$$

$$2.5V = 2.5V \cdot (-V_A + 7 \cdot 2.5 \cdot V) = -12.646 \text{ W} \rightarrow 12.646 \text{ W (con)}$$

• EJERCICIO 2

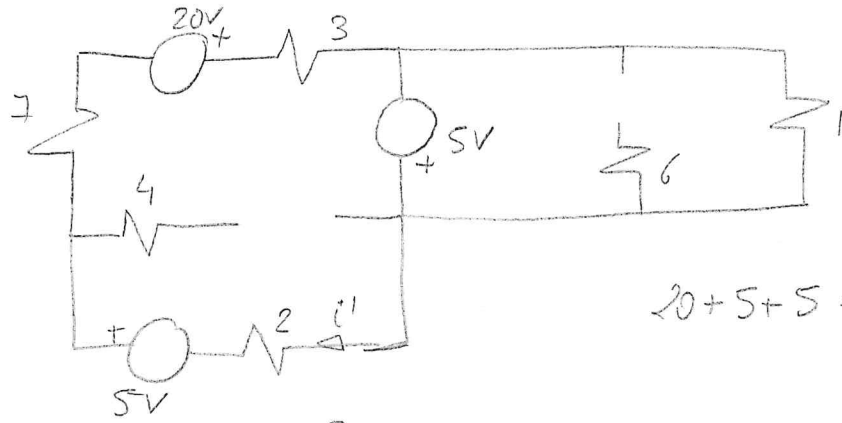
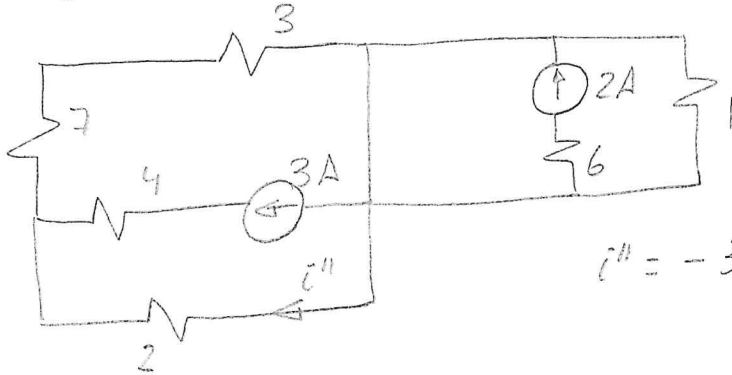
$$20 + 5 + 5 = (7 + 3 + 2)i' \Rightarrow i' = 2,5A.$$




$$i'' = -3 \cdot \frac{10}{10+2} = -2,5A.$$

$$i = i' + i'' \Rightarrow \boxed{i = 0A}$$

$$E_L = \frac{1}{2} L i_L^2 = \frac{1}{2} 2 (5)^2 = 25J$$


$$E_C = \frac{1}{2} C V_C^2 = \frac{1}{2} 3 (5)^2 = 37,5J.$$

• EJERCICIO 3

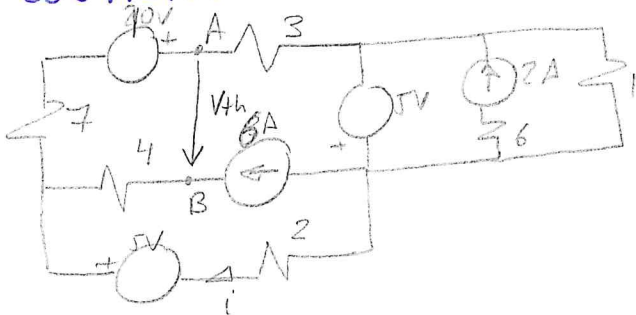

Por linealidad $i' = 0A$

$$V_{th} = 40 - 6(7+4) = -26V$$

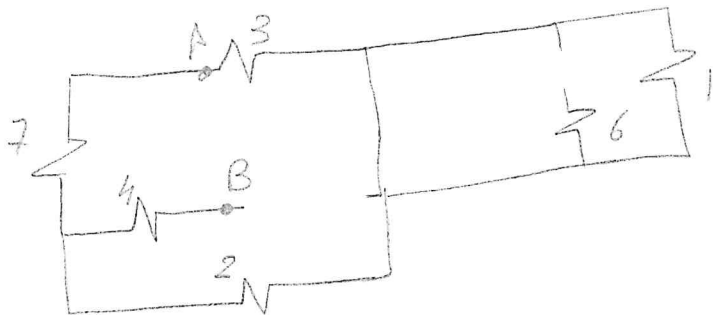

$$R_{th} = 4 + 7 \parallel (3+2) = 6,9\Omega$$

$$R^{max} = R_{th} = 6,9\Omega$$

$$p_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} = 24,45W.$$