

$$i_1 = 6/3 = 2A \quad i_2 = 6/3 = 2A$$

$$i_3 = i_1 + i_2 = 4A$$


$$P_{6V} = 6 \cdot i_3 = 6 \cdot 4 = 24W \text{ (gen)}$$

$$V_I = 5 \cdot 2 = 10V$$

$$P_{5A} = 5 \cdot V_I = 5 \cdot 10 = 50W \text{ (gen)}$$

$$E_C = \frac{1}{2} C V_C^2 = \frac{1}{2} 2 (10)^2 = 100J$$
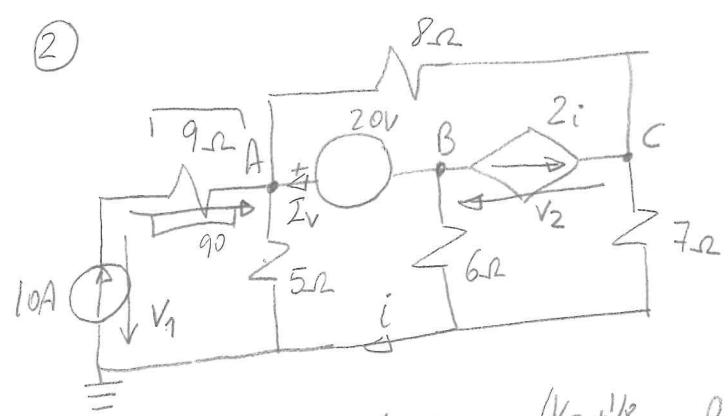
$$E_L = \frac{1}{2} 3 \cdot (2)^2 + \frac{1}{2} 2 (4)^2 + \sqrt{6} \cdot 2 \cdot 4 = 41,59J$$



$$\begin{pmatrix} 1/5 + 1/8 & 0 & -1/8 \\ 0 & 1/6 & 0 \\ -1/8 & 0 & 1/7 + 1/8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 + 2V \\ -2V - 2i \\ 2i \end{pmatrix}$$

EC additional:

$$V_A - V_B = 20$$

$$i = \frac{V_B}{6} + \frac{V_C}{7}$$

$$\begin{pmatrix} 1/5 + 1/8 & 0 & -1/8 & -1 \\ 0 & 1/6 + 1/3 & 2/7 & +1 \\ -1/8 & -1/3 & 1/7 + 1/8 - 2/7 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \\ 2V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \\ 20 \end{pmatrix}$$


$$V_A = 12,12V \quad V_B = -7,87V \quad V_C = 62,22V \quad 2V = -13,83A$$

$$i = \frac{-7,87}{6} + \frac{62,22}{7} = 7,57A$$

$$P_{20} = 20 \cdot 2V = -276,6W$$

$$P_{10} = 10 \cdot V_1 = 10(V_A + 9 \cdot 10) = +1021,2W$$

$$P_{2i} = 2i(V_C - V_B) = 1061,16W$$

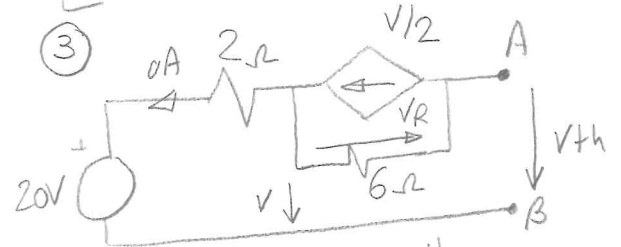


$$V = 20 \quad V_R = \frac{V}{2} \cdot 6 = 3V$$

$$V_{th} = -V_R + V = -3V + V = -2V = -40V$$

$$\begin{cases} 20 = 2I_{cc} + V \Rightarrow V = 20 - 2I_{cc} \\ i = I_{cc} + V/2 = I_{cc} + 10 - I_{cc} = 10 \end{cases} \Rightarrow$$


$$V = 6i = 60V$$
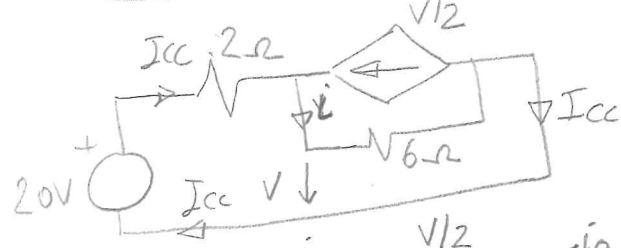
$$\Rightarrow 60 = 20 - 2 \cdot I_{cc} \Rightarrow I_{cc} = -20A$$




$$\begin{cases} V = 2i_0 \\ i = i_0 - V/2 = i_0 - i_0 = 0A \end{cases} \Rightarrow i_0 = \frac{V}{2} = \frac{1}{2}$$

$$R_{th} = \frac{1}{i_0} = 2\Omega$$

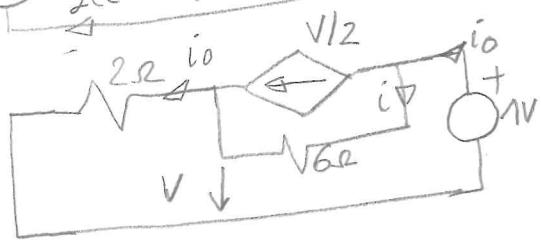

④

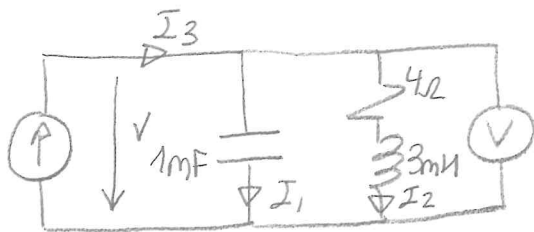

$$V = 50 \angle 0^\circ$$

$$I_1 = \frac{50 \angle 0^\circ}{1 \angle -90^\circ} = 50 \angle 90^\circ = 50j$$


$$I_2 = \frac{50 \angle 0^\circ}{4 + 3j} = \frac{50 \angle 0^\circ}{5 \angle 36,86^\circ} = 10 \angle -36,86^\circ$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = 50j + 8 - 6j = 8 + 44j = 44,72 \angle 79,69^\circ$$

$$[P = |V| \cdot |I_3| \cdot \cos(\angle V, \angle I_3) = 50 \cdot 44,72 \cdot \cos(-79,69) = 400,18W]$$

$$[Q = |V| \cdot |I_3| \cdot \sin(\angle V, \angle I_3) = 50 \cdot 44,72 \cdot \sin(-79,69) = -2200VAR]$$

⑤

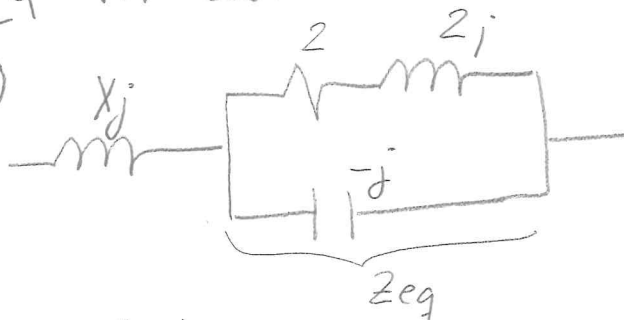


$$Z_{eq} = \frac{(-j)(2 + 2j)}{-j + 2 + 2j} = 0,4 - 1,2j$$

$$X = 1,2 \Omega$$

$$V = \frac{(-j) \cdot 10}{2 + 2j} 2j = 5 - 5j \quad |V| = 7,07V$$

⑥

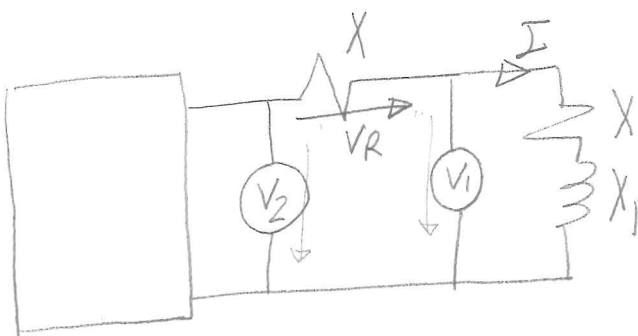

$$V_1 = 100V$$

$$I = \frac{100}{X + Xj}$$

$$V_R = X \cdot I = X \cdot \frac{100}{X + Xj} = \frac{100}{1 + 1j}$$

$$V_2 = 100 + \frac{100}{1 + 1j} = 150 - 50j$$

$$|V_2| = 158,11V$$