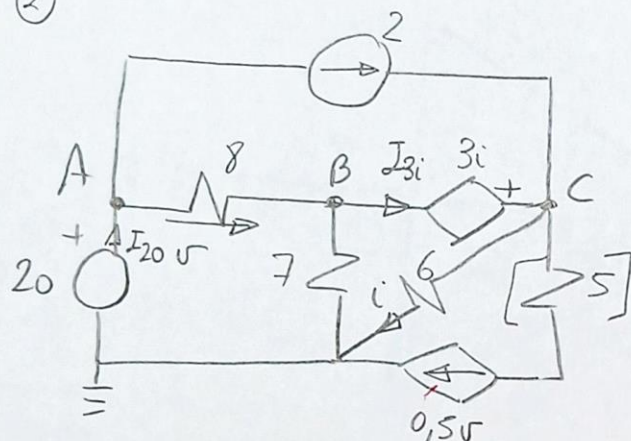


$$\begin{pmatrix} 8 & -8 & 0 & 0 \\ -8 & 15 & -7 & 0 \\ 0 & -7 & 13 & -6 \\ 0 & 0 & -6 & 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ i_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_2 - 3i_b \\ 20 \\ 3i_b \\ V_{0.5} \end{pmatrix}$$

Ec. adicionales:

$$i_a = 2 \quad i = i_c - i_d \quad i_d = 0.5V \quad V = 8(i_b - i_a)$$

②




$$\begin{pmatrix} 1/8 & -1/8 & 0 & 0 \\ -1/8 & 1/7 + 1/8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/6 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{20} - 2 \\ -I_{3i} \\ 2 + I_{3i} - 0.5V \end{pmatrix}$$

Ec. adicionales

$$V_A = 20 \quad V_C - V_B = 3i \quad i = V_C / 6 \quad V = V_A - V_B$$

③ R_{th}

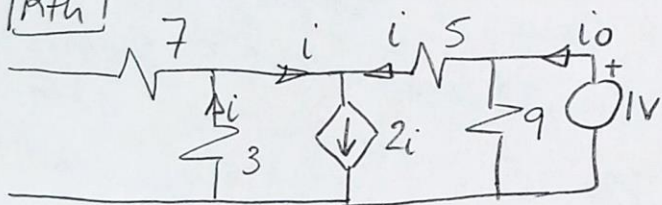


$$LKT \rightarrow 1 = 5i - 3i \Rightarrow i = 0.5A$$

$$LKI \rightarrow i_0 = \frac{1}{9} + i \Rightarrow i_0 = \frac{11}{18}A$$

$$R_{th} = \frac{1}{i_0} = \frac{18}{11} \Omega \quad R_{max} = R_{th} = 1.63 \Omega$$


V_{th}

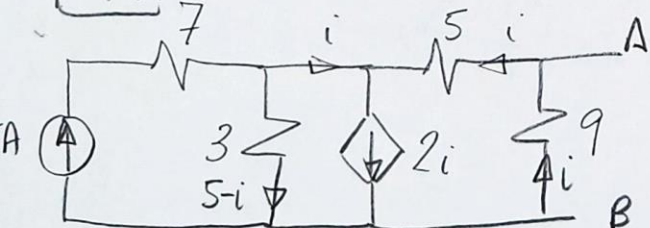

$$LKT \rightarrow 5i + 3(5-i) + 9i = 0 \Rightarrow i = \frac{75}{11}A$$

$$V_{AB} = -9i = 12.27V \quad V_{th} = 12.27V$$
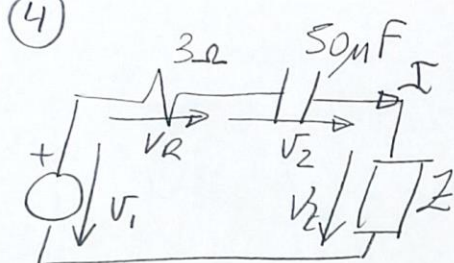
$$p_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \Rightarrow p_{max} = \frac{12.27^2}{4 \cdot 1.63} = 23.09W$$



$$V_2(t) = 200 \cos(1000t - 30^\circ) \rightarrow V_2 = \frac{200}{\sqrt{2}} \angle -30^\circ$$



$$v_1(t) = 100 \cos(1000t) \rightarrow V_1 = \frac{100}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ$$

$$Z_C = -20j \quad Z_R = 3$$

$$I = \frac{V_2}{Z_C} = \frac{200/\sqrt{2} \angle -30^\circ}{20 \angle -90^\circ} = 7,071 \angle 60^\circ \quad V_R = Z_R I = 3 \cdot 7,071 \angle 60^\circ = 21,21 \angle 60^\circ$$

$$V_Z = V_1 - V_R - V_2 = 576,408 \angle 52,1^\circ \quad \left[Z = \frac{V_Z}{I} = 81,517 \angle -54,79^\circ = 47 - 66,6j \right]$$
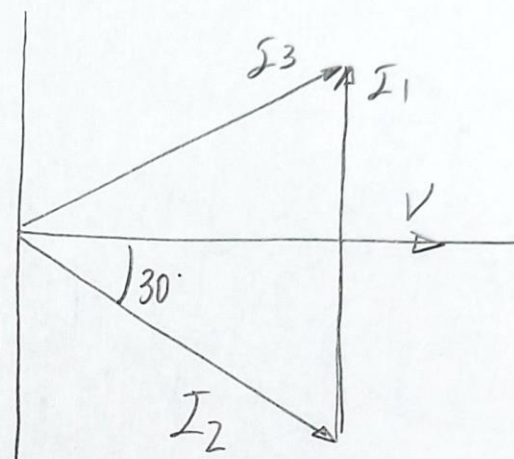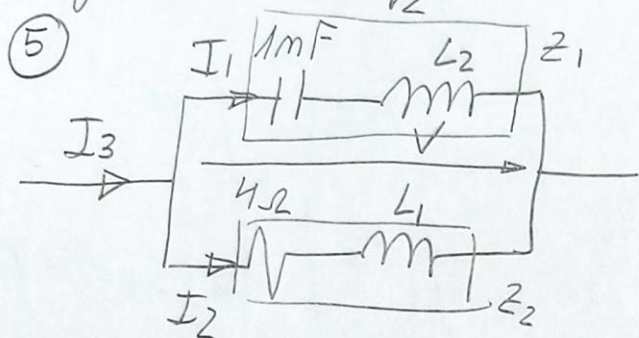
$$S_g = V_1 I^* = \frac{100}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ (7,071 \angle 60^\circ)^* = \frac{2500}{P} - \frac{4330}{Q}$$




$$\Phi_2 = 30^\circ \Rightarrow \tan 30^\circ = \frac{\omega L_1}{4} \Rightarrow L_1 = 23,09 \text{ mH}$$

$$Z_1 = -10j + \omega L_2j \text{ (capacitivo)}$$

$$|Z_1| = |Z_2| = 4,6188$$
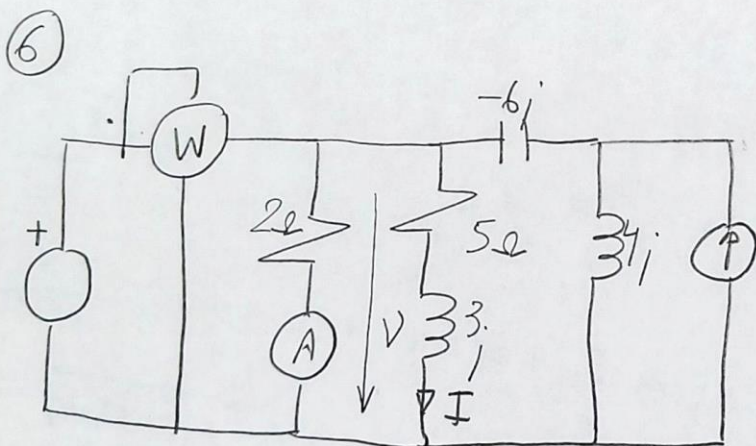
$$\rightarrow -10j + \omega L_2j = -4,618j \Rightarrow L_2 = 53,82 \text{ mH}$$



Como el vatímetro marca 0W, la potencia activa generada por la fuente de intensidad es la misma que la consumida por las resistencias de 2Ω y 5Ω .

$$P_{2\Omega} = 2 \cdot 4^2 = 32 \text{ W}$$

$$V = 2 \cdot 4 = 8 \text{ V} \quad I = \frac{V}{5+3j} = \frac{8}{5+3j} = 1,372 \angle -30,96^\circ$$

$$P_{5\Omega} = 5 \cdot |I|^2 = 5 \cdot 1,372^2 = 9,41 \text{ W}$$

$$P_T = P_{2\Omega} + P_{5\Omega} \Rightarrow P_T = 41,41 \text{ W}$$