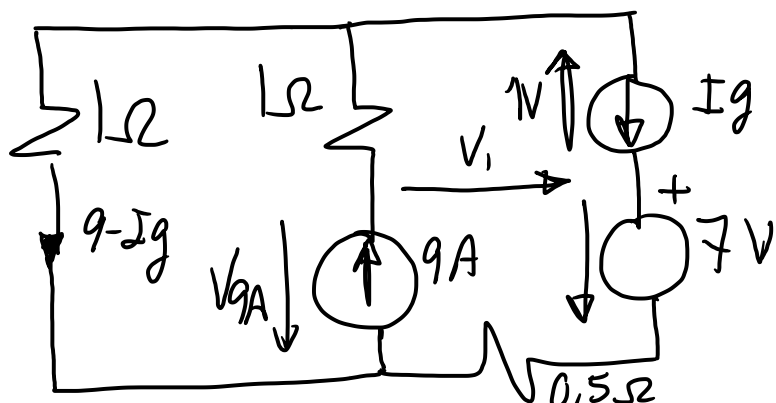


• EJERCICIO 1



$$\text{LKT} \rightarrow 7 + 0,5I_g - 1(9 - I_g) - 1 = 0 \Rightarrow \boxed{I_g = 2A}$$

$$V_1 = 9 \cdot 1 - 1 = 8V$$

$$\boxed{W = \frac{1}{2} 5(7)^2 + \frac{1}{2} 10(8)^2 + \frac{1}{2} 10(7)^2 = 687,5 J}$$

$$\boxed{P_{I_g} = 1 \cdot I_g = 1 \cdot 2 = 2W} \text{ (generada)}$$


$$V_{9A} = 1 \cdot 9 + 1 \cdot (9 - I_g) = 16V$$

$$\boxed{P_{9A} = V_{9A} \cdot 9 = 16 \cdot 9 = 144W} \text{ (generada)}$$

$$\boxed{P_{7V} = 7 \cdot 2 = 14W} \text{ (consumida)}$$

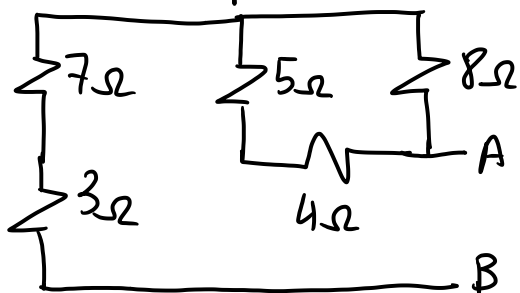• EJERCICIO 2


Para calcular la Resistencia Thevenin pasivaamos las fuentes independientes



$$R_{th} = 7 + 3 + 8 \parallel (5 + 4) = 14,23\Omega$$

$$\boxed{R_{max} = R_{th} = 14,23\Omega}$$

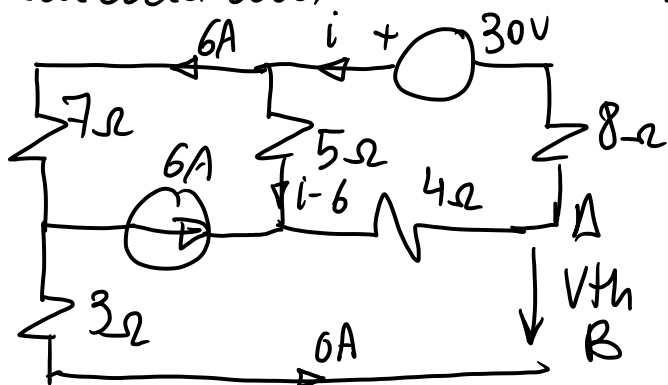Calculamos la tensión Thevenin a c. abierto



$$\text{LKT} \rightarrow 30 = 5(i - 6) + 4i + 8i \Rightarrow i = 3,52A$$

$$\text{LKT} \rightarrow V_{th} = -4i - 5(i - 6) + 7 \cdot 6 \Rightarrow V_{th} = 40,23V$$


$$p_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{max}} = \frac{40,23^2}{4 \cdot 14,23} \Rightarrow \boxed{p_{max} = 28,44W}$$

• EXERCICIO 103

$$f = 50 \text{ Hz} \quad \omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$Z_L = L\omega j = 255 \cdot 10^{-3} \cdot 100\pi j = 80,11j$$
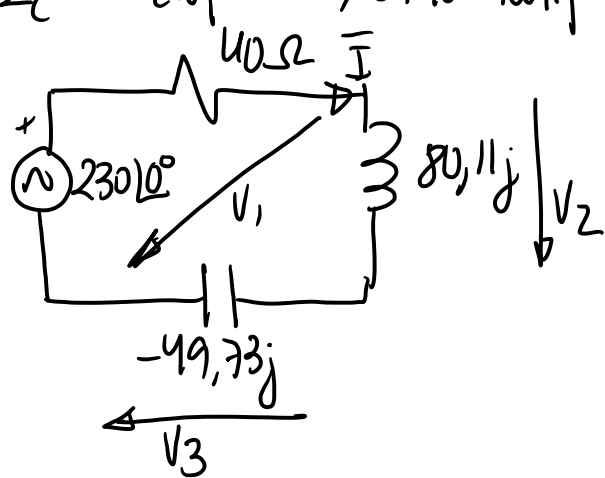
$$Z_C = 1/\omega j = 1/64 \cdot 10^{-6} \cdot 100\pi j = -49,73j$$



$$\bar{I} = \frac{230 \angle 0^\circ}{40 + 80,11j - 49,73j} = 4,57 \angle -37,27^\circ \text{ A}$$

$$\bar{V}_2 = 80,11j \bar{I} = 366,82 \angle 52,78^\circ \text{ V}$$


$$\bar{V}_3 = -49,73j \bar{I} = 227,71 \angle -127,21^\circ \text{ V}$$

$$\bar{V}_1 = \bar{V}_2 + \bar{V}_3 = 139,11 \angle 52,78^\circ \text{ V}$$

$$\cos(-37,27^\circ) = 0,7957 \rightarrow \text{inductive}$$

$$\boxed{W = 230 \cdot 4,57 \cdot 0,7957 = 836,45 \text{ W}}$$

• EXERCICIO 4

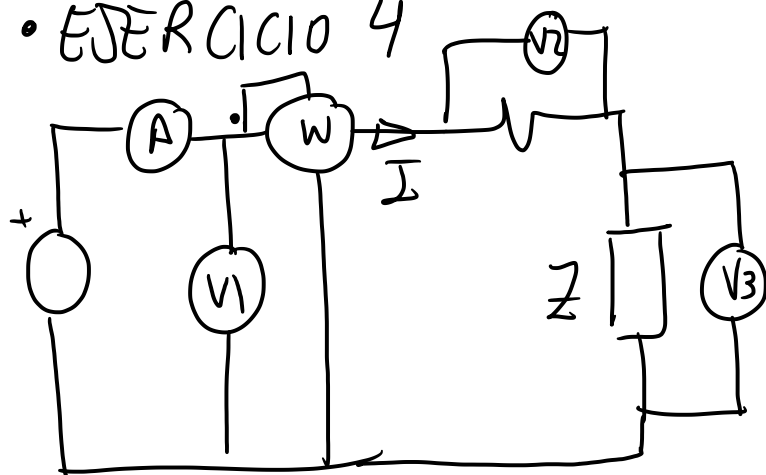

$$P_g = 0,8 S_g \Rightarrow \phi_g = 36,86^\circ$$

$$\boxed{W = 230 \cdot 1,1 \cdot 0,8 = 202,4 \text{ W}}$$

$$C = \frac{P_g \tan \phi_g}{2\pi 50 (230)^2} \Rightarrow \boxed{C = 9,13 \mu\text{F}}$$

$$\bar{I} = 1,1 \angle 0^\circ \quad \bar{V}_2 = 77 \angle 0^\circ \quad \bar{V}_1 = 230 \angle 36,86^\circ$$

$$\bar{V}_3 = \bar{V}_1 - \bar{V}_2 \Rightarrow \bar{V}_3 = 174,61 \angle 52,15^\circ$$

$$Z = \frac{\bar{V}_3}{\bar{I}} = \frac{174,61 \angle 52,15^\circ}{1,1 \angle 0^\circ} \Rightarrow \boxed{Z = 158,73 \angle 52,15^\circ = 97,31 + j 125,40}$$

• EJERCICIO 5

Carga 1: $P_1 = 4500W$ $\cos\phi_1 = 0,6$ (cap) $\Rightarrow Q_1 = -6000VAR$

Carga 2: $|I_2| = 10A$, $\cos\phi_2 = 0,55$ (ind)

$$P_2 = \sqrt{3} \cdot 220 \cdot 10 \cdot 0,55 = 2095,78W$$

$$Q_2 = \sqrt{3} \cdot 220 \cdot 10 \cdot \sin(\arccos 0,55) = 3182,40var$$

Carga 3: $S_3 = 5200VA$, $\cos\phi_3 = 0,8$ (ind) $\Rightarrow P_3 = 4160W$, $Q_3 = 3120var$

$$S_3 = \sqrt{3} |V_3| |I_3| \Rightarrow |I_3| = \frac{5200}{\sqrt{3} \cdot 220} \Rightarrow \boxed{|I_3| = 13,64A}$$

método de un vatímetro: $Q_3 = \sqrt{3} W_3 \Rightarrow \boxed{W_3 = 1801,33W}$

$$P_{23} = P_2 + P_3 = 6295,78W \quad Q_{23} = Q_2 + Q_3 = 6302,40var \quad S_{23} = 8880,03VA$$

$$S_{23} = \sqrt{3} \cdot 220 \cdot |I_{A2}| \Rightarrow \boxed{|I_{A2}| = 23,30A}$$

$$V_4 = 1 \cdot |I_{A2}| \Rightarrow \boxed{V_4 = 23,30V}$$

$$P_L = 3 \cdot 1 \cdot |I_{A2}|^2 = 1629,23W \quad Q_L = 0 var$$

$$P_{23L} = 7885,01W \quad Q_{23L} = Q_{23} = 6302,40var \quad S_{23L} = 10694,2VA$$

$$S_{23L} = \sqrt{3} \cdot |V_2| \cdot |I_{A2}| \Rightarrow \boxed{|V_2| = 250,12V} \quad V_1 = V_2$$

$$P_{123L} = 12385,01W \quad Q_{123L} = 302,40var \quad S_{123L} = 12388,7VA$$

$$S_{123L} = \sqrt{3} \cdot |V_2| \cdot |I_A| \Rightarrow \boxed{|I_A| = 28,59A}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_{123L} = W_1 + W_2 \\ Q_{123L} = \sqrt{3}(W_2 - W_1) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} W_1 = 6105,2W \\ W_2 = 6279,8W \end{array} \right.$$